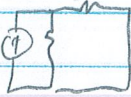


a) At $t=0^-$:  $V_c(0^-) = V_c(0^+) = 0 \text{ V}$
 $i_L(0^-) = i_L(0^+) = i_s/2$ by current division.

General solution: $x(t) = A \cos \omega t + B \sin \omega t$

Plug in conditions: $V(0^+) = 0 = A_1 \cos 0 + B_1 \sin 0$
 $\rightarrow A = 0$

$i(0^+) = i_s/2 = A_2 \cos 0 + B_2 \sin 0$
 $A_2 = i_s/2$

so $i(t) = \frac{i_s}{2} \cos(\omega t)$

$\omega = 1/\sqrt{LC}$

$V_c = V_L = L di/dt = -\frac{\omega L i_s}{2} \sin \omega t$


$V_c(t) = \frac{L}{\sqrt{LC}} \frac{i_s}{2} \sin(\omega t) = \left[\frac{L}{C} \frac{I_s}{2} \sin(\omega t) \right]$

b) Energy at $t=0$:

$W_L = \frac{1}{2} L i(0)^2 = \frac{1}{2} L \left(\frac{i_s}{2} \cos 0 \right)^2 = \left[\frac{L i_s^2}{8} \right]$

$W_C = \frac{1}{2} C V(0)^2 = \frac{1}{2} C \sin 0 = \left[0 \right]$

9.16

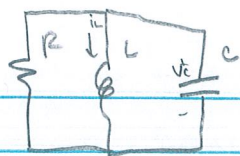

$$R = 0.4 \Omega$$

$$L = 0.5 H$$

$$C = 0.5 F$$

a) $V_c(0) = -2V$ $i_L(0) = 2.5A$

Parallel RLC: $\alpha = \frac{1}{2RC} = 2.5$

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = 2$$

General solution, overdamped: $s = -\alpha \pm \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2} = -2.5 \pm 1.5 = -4, -1$

$$V_c(t) = Ae^{-4t} + Be^{-t} \quad V_c(0) = -2 = Ae^0 + Be^0 = A + B.$$

$$i_R(0) + i_L(0) + i_C(0) = 0$$

$$\frac{V_c(0)}{R} + 2.5 + C V'(0) = 0$$

$$-5 + 2.5 = -0.5 V'(0)$$

$$V'(0) = 5.$$

$$V_c'(0) = -4Ae^0 - Be^0 = 5$$

$$A + B = -2$$

$$-4A - B = 5$$

$$-3A = 3$$

$$A = -1 \quad B = -1$$

$$V_c(t) = -e^{-4t} - e^{-t} \text{ Volts.}$$

b) $V_c(0) = +2 = A + B$

$$\frac{+2}{R} + 2.5 + C V'(0) = 0$$

$$V'(0) = -15V$$

$$A + B = 2$$


$$-4A - B = -15$$


$$-3A = -13$$

$$A = 13/3 \quad B = -7/3$$

$$V_c(t) = \frac{13}{3}e^{-4t} - \frac{7}{3}e^{-t} \text{ Volts}$$

P9.16

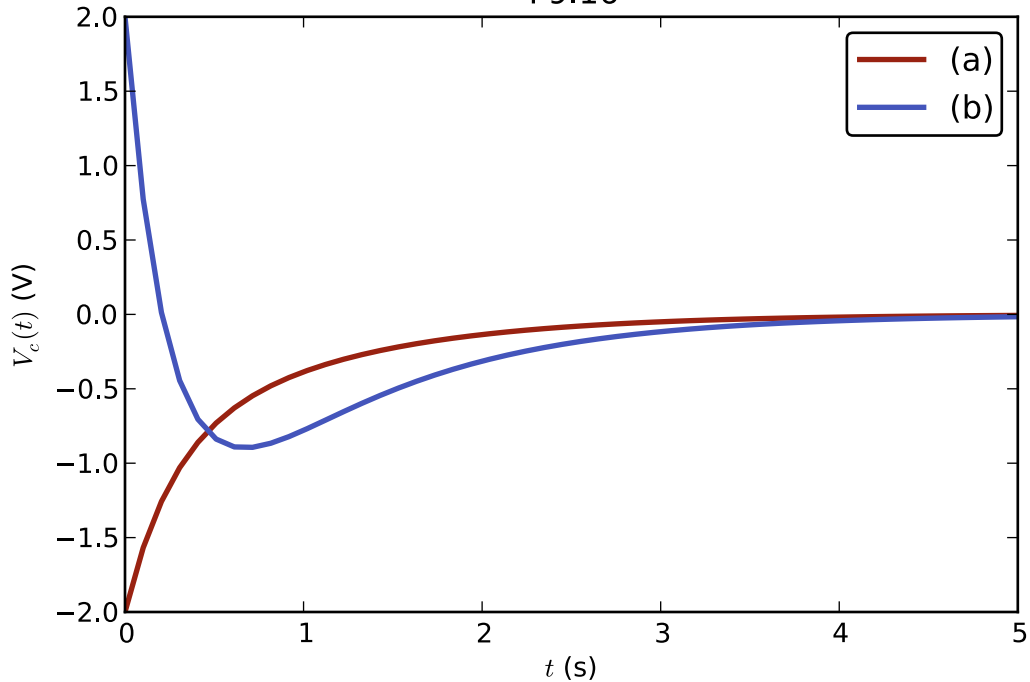

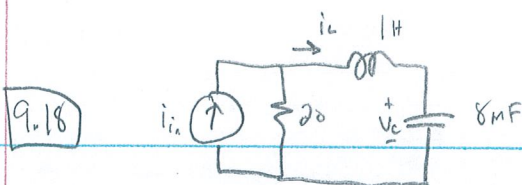

$$i_{in} = 0.5 u(-t)$$

a) @ $t=0^-$, $i_L(0^-) = i_L(0^+) = 0$

$$V_C(0^-) = V_C(0^+) = i_{in}(0^-) \times 20 = 10 \text{ V}$$

KCL @ $t=0^+$: $i_L(0^+) + C V_C'(0^+) = 0 \rightarrow V_C'(0^+) = 0$

KVL @ $t=0^+$: $i_L R + L i_L'(0^+) + V_C(0^+) = 0$

$$i_L'(0^+) = \frac{-V_C(0^+)}{L} = \frac{-10}{L}$$

Series RLC: $\alpha = R/2L = 10$

$\omega_0 = 1/\sqrt{LC} = 11.2 \rightarrow \text{underdamped.}$

$$\omega_d = \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2} = 5.04$$

general solution: $V_C(t) = e^{-\alpha t} [A \cos \omega_d t + B \sin \omega_d t]$

$$V_C(0^+) = A \rightarrow A = 10$$

$$V_C'(0^+) = -\alpha A + \omega_d B \rightarrow 0 = -10(10) + 5.04 B$$

$$B = 19.8$$


$$V_C(t) = e^{-10t} [10 \cos(5.04t) + 19.8 \sin(5.04t)] \text{ Volts.}$$

$$i_L(0^+) = A = 0$$

$$i_L'(0^+) = -\alpha A + \omega_d B \rightarrow B = -10/\omega_d \approx -2$$

$$i_L(t) = e^{-10t} [-2 \sin(5.04t)] \text{ Amps}$$

P9.18a

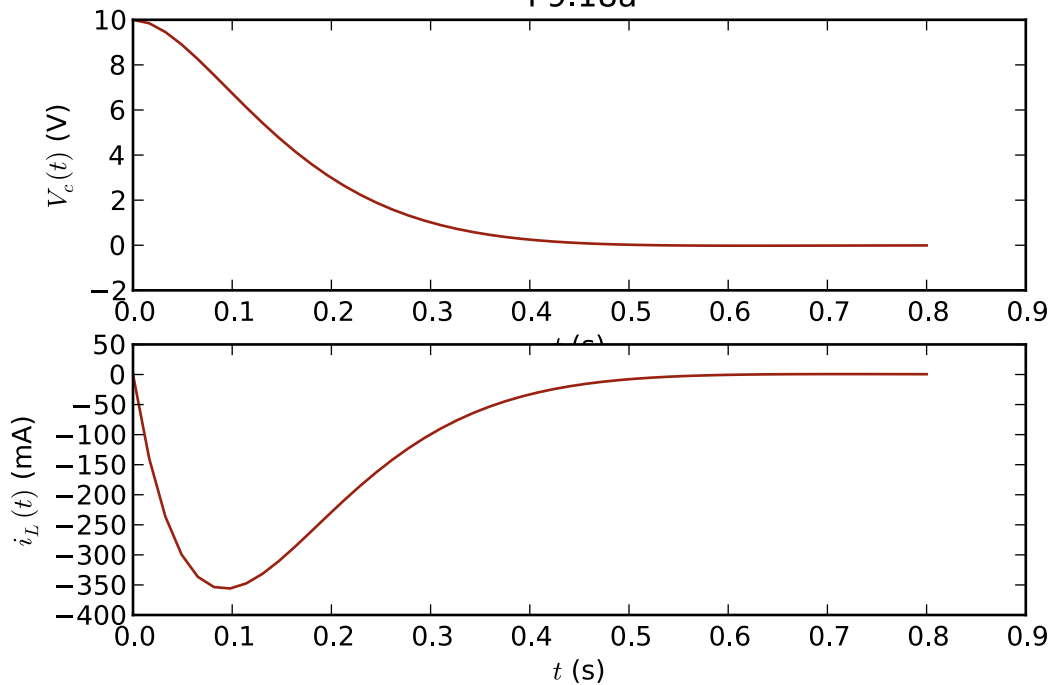

b) Now, $R = 22.5 \Omega$

$$\alpha = R/2L = 11.25$$
$$\omega_0 = 11.2 \quad \left. \vphantom{\begin{matrix} \alpha \\ \omega_0 \end{matrix}} \right\} \rightarrow \text{overdamped.}$$

general solution: $s = -\alpha \pm \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2} = -11.25 \pm 1.06 = \underline{-10.2, -12.3}$

$$x(t) = Ae^{-10.2t} + Be^{-12.3t}$$

$$x(0^+) = A + B$$

$$x'(0^+) = A(-10.2) + B(-12.3)$$

Initial Conditions, similar to Part, except $V_C(0)$ changes!

$$V_C(0^+) = i_{in}(22.5) = 11.25$$

$$i_L(0^+) = 0$$

$$V_C'(0^+) = 0$$

$$i_L'(0^+) = -V_C(0^+)/L = -11.25$$

$$V_C(0^+) = 11.25 = A + B$$

$$V_C'(0^+) = 0 = -10.2A - 12.3B$$

$$\left. \vphantom{\begin{matrix} V_C(0^+) \\ V_C'(0^+) \end{matrix}} \right\} \rightarrow \underline{A = 65.9, B = -54.6}$$

$$\boxed{V_C(t) = 65.9 e^{-10.2t} - 54.6 e^{-12.3t} \text{ Volts}}$$

$$i_L(0^+) = 0 = A + B$$

$$i_L'(0^+) = -11.25 = -10.2A - 12.3B$$

$$\left. \vphantom{\begin{matrix} i_L(0^+) \\ i_L'(0^+) \end{matrix}} \right\} \rightarrow \underline{A = -5.4, B = +5.4}$$

$$\boxed{i_L(t) = -5.4 e^{-10.2t} + 5.4 e^{-12.3t} \text{ Amps}}$$

P9.18b

