

$$I_L = V_s / Z_T = \frac{100\sqrt{2} \angle 30^\circ}{100 + 700 + j600} = \frac{100\sqrt{2} \angle 30^\circ}{1000 \angle 36.87^\circ} = \frac{\sqrt{2}}{10} \angle -6.87^\circ$$

$$i_L(t) = \sqrt{2}/10 \cos(500t - 6.87^\circ)$$

$$V_{eff} = \frac{100\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = 100 \angle 30^\circ \quad I_{eff} = \frac{\sqrt{2}}{10} \angle -6.87^\circ = 1/10 \angle -6.87^\circ$$

$$V_{L,eff} = 100 \angle 30^\circ \left(\frac{700 + j600}{100 + 700 + j600} \right) = 76.67 + j51.2$$

$$S = (V_{L,eff})(I_{eff}^*) = (76.67 + j51.2)(1/10 \angle +6.87^\circ)$$


$$S = 7 + j6$$

$$\text{Average Power} = \text{Re}(S) = 7 \text{ W}$$

$$\text{Apparent Power} = |S| = \sqrt{7^2 + 6^2} = 9.22 \text{ VA}$$

11.28

$$\omega = 2\pi \cdot 60$$

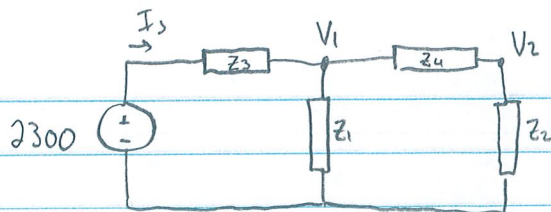

$$S_1 = 20 + j8 \text{ KVA}$$

$$S_2 = 20 + j18 \text{ KVA}$$

$$S_3 = 5 + j6 \text{ KVA}$$

$$S_4 = 3 + j4 \text{ KVA}$$

$$\begin{aligned} \text{a) } S_{s1} &= S_1 + S_2 + S_3 + S_4 = (20 + j8) + (20 + j18) + (5 + j6) + (3 + j4) \\ &= 48 + j36 \text{ KVA delivered.} \end{aligned}$$

$$S_{s1} = V_s I_s^* \rightarrow I_s^* = \frac{48 + j36 \text{ KVA}}{2300} = 20.87 + j15.6 \text{ A}$$

$$I_s = 20.87 - j15.6 \text{ A}$$

$$\text{b) } I_s = 26.1 \angle 36.8^\circ \text{ A}$$

$$\begin{aligned} \text{c) delivered to } Z_1, Z_2, Z_4: \quad S &= S_1 + S_2 + S_4 = (20 + j8) + (20 + j18) + (3 + j4) \\ &= 43 + j30 \text{ KVA} \end{aligned}$$

$$\text{d) } S_3 = (V_s - V_1) I_s^* = 5 + j6$$

$$(2300 - V_1)(20.87 + j15.6) = 5 + j6 \text{ KVA}$$

$$2300 - V_1 = 291.6 + j69.6$$

$$V_1 = 2008 - j69.6 \text{ Volts} = 2009 \angle -1.98^\circ$$

11.20...

$$e) S_1 = V_1 I_1^* = 20 + j8 = (2008 - j69.6) I_1^* \rightarrow \underline{I_1 = 9.81 + j4.32}$$

$$I_4 = I_2 = I_5 - I_1 = \underline{10.2 - j20 \text{ A}}$$

$$S_2 = V_2 I_2^* = (20 + j18) = \underline{V_2} (10.2 + j20)$$

$$\boxed{V_2 = 1119 - j429.3 \text{ Volts}}$$