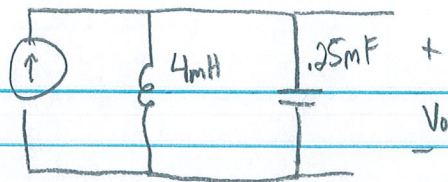


10.64




$$V_0/I_n = (4\text{mH}) // .25\text{mF} = \frac{j\omega L \left(\frac{1}{j\omega C} \right)}{j\omega L + \frac{1}{j\omega C}} = \frac{j\omega L}{1 - \omega^2 LC}$$


$$|H| = \left| \frac{\omega L}{1 - \omega^2 LC} \right| \quad \begin{array}{l} \Theta = 90^\circ \text{ for } \omega < \frac{1}{\sqrt{LC}} \\ -90^\circ \text{ for } \omega > \frac{1}{\sqrt{LC}} \end{array} = \left| \frac{.004 \omega}{1 - \omega^2 \cdot 10^{-6}} \right|$$

for $\omega \rightarrow 0$: $|H| \rightarrow 0$
 $\omega \rightarrow \infty$: $|H| \rightarrow 0$


SEE PLOT ATTACHED.

for $\omega^2 \rightarrow 1/LC$, $|H| \rightarrow \infty$!

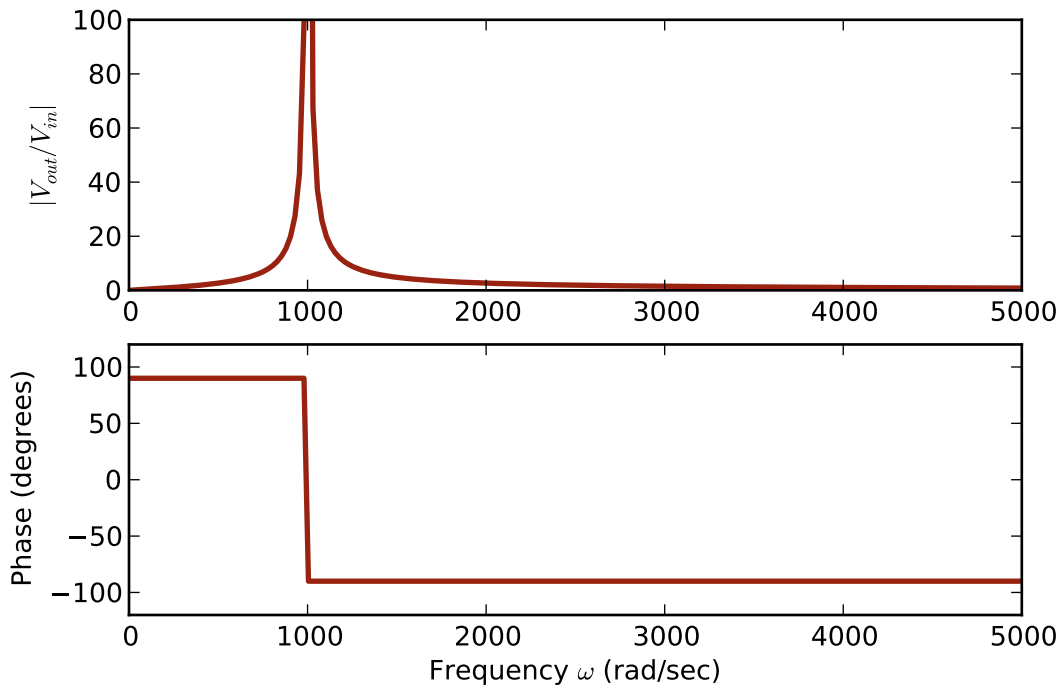

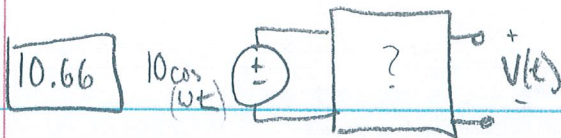

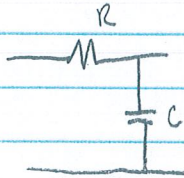At $\omega = 2000$, $V(t) = 7.07$ V. Low-pass filter, so
 can be RC or RL. $R = 10 \Omega$ given.



$$\frac{V_o}{V_{in}} = \frac{\frac{1}{j\omega C}}{\frac{1}{j\omega C} + R} = \frac{1}{1 + j\omega RC}$$


$$\left| \frac{V_o}{V_{in}} \right| = \frac{1}{\sqrt{1 + \omega^2 (RC)^2}}$$

with $\omega = 2000$, $V_o/V_{in} = .707$, $R = 10$:

$$.707 = \frac{1}{\sqrt{1 + 2000^2 (10^2) C^2}}$$

$$1 + 4 \times 10^6 C^2 = 2$$

$$C = 50 \mu F$$

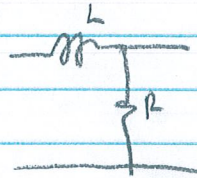

$$\frac{V_o}{V_{in}} = \frac{R}{R + j\omega L}$$

$$\left| \frac{V_o}{V_{in}} \right| = \frac{R}{\sqrt{R^2 + \omega^2 L^2}}$$

$$.707 = \frac{10}{\sqrt{10^2 + 2000^2 L^2}}$$

$$100 + 2000^2 L^2 = 200$$

$$L = 5 \text{ mH}$$