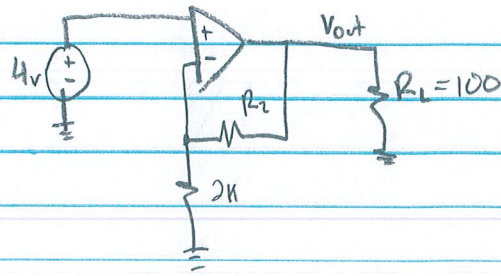


4.2



c) Find R_2 s.t. $P_L = 4\text{W}$.

$$P_L = V_o^2 / 100 = 4\text{W}$$

$$\rightarrow V_o = \pm 20\text{V}$$

Non-inverting: $\mu = 1 + R_f / R_i = V_o / V_{in} = 20 / 4 = 5$

$$5 = 1 + R_2 / 2000$$

$$\rightarrow \boxed{R_2 = 8000\Omega}$$

b) Now $R_2 = 13\text{k}\Omega$. Find R_1 for $P_L = 450\text{mW}$.
 $R_L = 2\text{k}\Omega$.

$$P_L = V_o^2 / 2000$$

$$\rightarrow V_o = \pm 30\text{V}$$


$$\mu = 1 + 13\text{k} / R_1 = 30 / 4$$

$$\rightarrow \boxed{R_1 = 2000\Omega}$$

$$P_{R_2} = \frac{(V_o - 4\text{V})^2}{R_2} = \frac{(30 - 4)^2}{13000} = \boxed{52\text{mW}}$$

$$P_{R_1} = \frac{(4\text{V})^2}{2000\Omega} = \boxed{8\text{mW}}$$

4.3

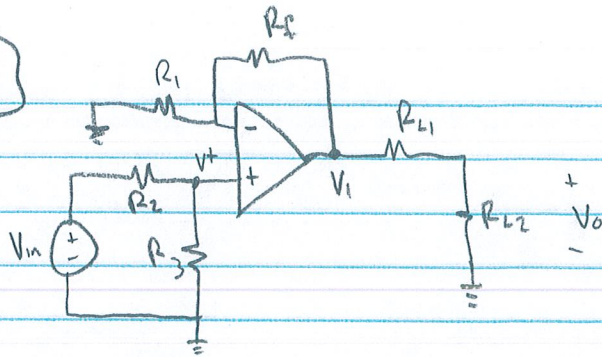

$$V_+ = V_{in} \left(\frac{R_3}{R_2 + R_3} \right) \rightarrow \boxed{\frac{V_+}{V_{in}} = \frac{R_3}{R_2 + R_3}}$$

KCL at - input: $\frac{V_+}{R_1} + \frac{V_+ - V_1}{R_f} = 0 \rightarrow V_+ \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_f} \right) = \frac{V_1}{R_f}$

$$V_1 = V_+ R_f \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_f} \right)$$

$$V_o = V_1 \left(\frac{R_{L2}}{R_{L1} + R_{L2}} \right) = \frac{V_{in} R_3 R_f \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_f} \right) \left(\frac{R_{L2}}{R_{L1} + R_{L2}} \right)}{R_2 + R_3}$$

$$\boxed{\frac{V_o}{V_{in}} = \frac{R_3 (R_f/R_1 + 1)}{(R_2 + R_3)} \frac{R_{L2}}{(R_{L1} + R_{L2})}}$$