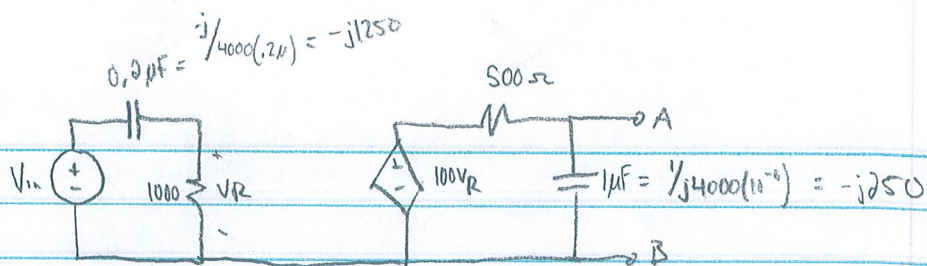


$$Z_{th} = R // L // C = 4 // j(200)(.02) // \frac{1}{j(200)(1.25\text{m})} = \boxed{4 + j0 \Omega}$$

$$i_{sc} = i_{in} = 2\angle 45^\circ \quad V_{oc} = i_{sc} Z_{th} = 8\angle 45^\circ$$

$$\boxed{= 8 \cos(200t + 45^\circ) \text{ Volts}}$$

10.52



$$V_{in} = 50 \cos(4000t)$$

$$\omega = 4000$$

$$V_{oc} = V_{AB} = 100V_R \left(\frac{-j250}{500 - j250} \right) \text{ by voltage division.} = V_R(20 - j40)$$


$$V_R = V_{in} \left(\frac{1000}{1000 - j1250} \right) = V_{in}(.390 + j.488)$$

$$V_{oc} = V_{in}(.390 + j.488)(20 - j40) = \boxed{1366 - j292 = 1397 \angle -12^\circ \text{ V}}$$


$50 \angle 0^\circ$

$$i_{sc} = 100V_R/500 = \frac{100(50)}{500}(.390 + j.488) = \boxed{3.9 + j4.88 = 6.25 \angle 51^\circ \text{ A}}$$
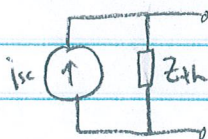
$$R_{th} = V_{oc}/i_{sc} = \frac{1397 \angle -12^\circ}{6.25 \angle 51^\circ} = \boxed{223.52 \angle -63^\circ \Omega}$$



10.62

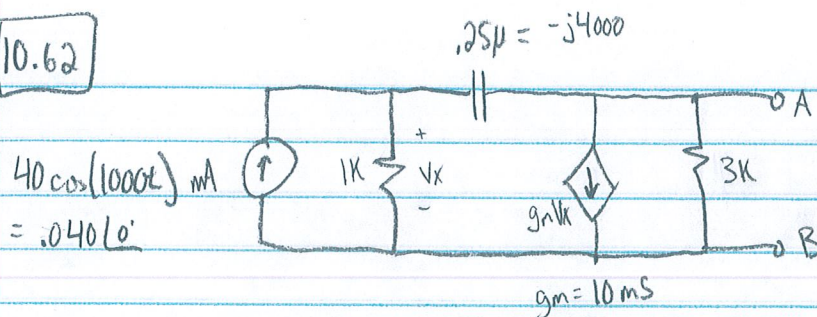

$$\text{KCL @ } V_x: -.04 + \frac{V_x}{1000} + \frac{V_x - V_A}{-j4000} = 0 \rightarrow V_x \left(\frac{1}{1000} + \frac{j}{4000} \right) + V_A \left(\frac{-j}{4000} \right) = .04$$

$$\text{KCL @ } V_A: \frac{V_A - V_x}{-j4000} + .01 V_x + \frac{V_A}{3000} = 0 \rightarrow V_x \left(\frac{-j}{4000} + .01 \right) + V_A \left(\frac{j}{4000} + \frac{1}{3000} \right) = 0$$

$$V_x = 4.027 - j4.232$$

$$V_A = -12.9 + j139.6 = \boxed{140.25 / 95.28^\circ \text{ Volts}} = V_{oc}$$

Find I_{sc} : $V_A = 0$.

$$\text{KCL @ } V_x: -.04 + V_x/1000 + V_x/-j4000 = 0 \rightarrow V_x = 37.65 - j9.41$$

$$\text{KCL @ } V_A: \frac{-V_x}{-j4000} + .01 V_x + I_{sc} = 0$$

$$\rightarrow I_{sc} = -.01(37.65 - j9.41) + \frac{(37.65 - j9.41)}{-j4000}$$

$$= -.374 + j.104 = \boxed{.388 / 164.5^\circ}$$

$$Z_{th} = V_{oc} / I_{sc} = \frac{140.25 / 95.28^\circ}{.388 / 164.5^\circ} = \boxed{128 - j337.86 \Omega}$$