
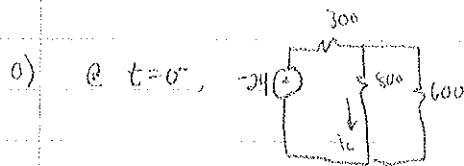



HW #17 Solution

8.30

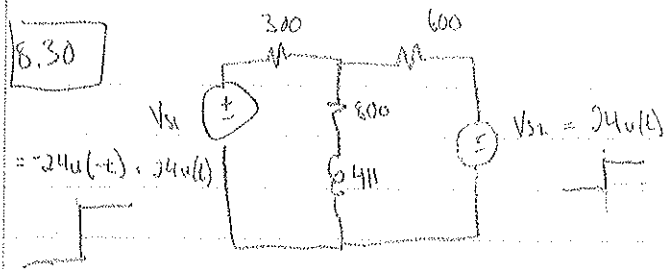

$$V_L(0^-) = -24 \left(\frac{800 // 600}{800 // 600 + 300} \right) = -12.8 \text{ V}$$
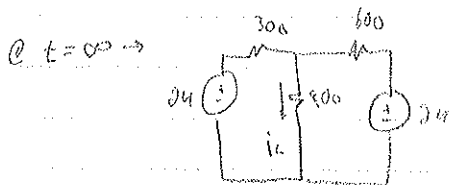
$$i_L(0^-) = -12.8 \text{ V} / 800 \Omega = \boxed{16 \text{ mA}} = i_L(0^+)$$



$$V_L(\infty) = 24 \left(\frac{800}{800 + 300 // 600} \right) = 19.2 \text{ V}$$

$$i_L(\infty) = 19.2 \text{ V} / 800 \Omega = \boxed{24 \text{ mA}}$$

$$\tau = L/R = \frac{4 \text{ mH}}{800 + 300 // 600} = 4 \times 10^{-3}$$

$$\text{So } i_L(t) = 24 + (16 - 24)e^{-250t} \text{ mA} = \boxed{24 - 8e^{-250t} \text{ mA}}$$

b)



$$V_L(t) = 8e^{-250t} \text{ Volts.}$$

c)

double sources:

$$\boxed{\begin{aligned} i_L(t) &= 48 - 16e^{-250t} \text{ mA} \\ V_L(t) &= 16e^{-250t} \text{ Volts} \end{aligned}}$$

8.32

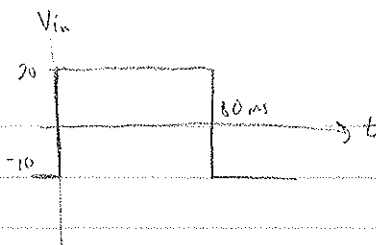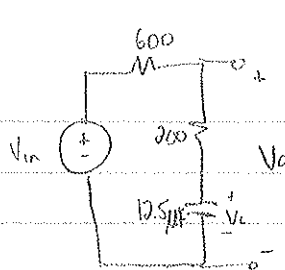

a) $V_c(0^+) = V_c(0^-) = V_{in}(0^-) = -10\text{V}$ ($i=0$)

b) from 0 to 80 ms: $V_c(0^+) = -10$

$V_c(\infty) = 20$, assuming no other switching events.

$$\tau = RC = (600 + 200)(12.5\mu) = 10 \times 10^{-3}$$

$$V_c(t) = 20 - 30e^{-100t} \text{ Volts. } (0 \leq t \leq 80\text{ms})$$

$$V_R = i_R \cdot 200, \quad i_R = C \frac{dV_c}{dt} = 37.5 e^{-100t} \text{ mA}$$

$$V_R = 7.5 e^{-100t} \text{ V}$$

$$V_{out} = V_c + V_R = 20 - 22.5 e^{-100t} \text{ Volts } (0 \leq t \leq 80\text{ms})$$

from 80ms to ∞ : $V_c(80^+) = V_c(80^-) = 20 - 30e^{-100(80\text{ms})} \approx 20 \text{ Volts}$

$$V_c(\infty) = -10\text{V.}$$

$$V_c(t) = -10 + 30e^{-100(t-80\text{ms})} \text{ Volts}$$

$$V_R = 200i_R = 200(-37.5e^{-100(t-80\text{ms})}) = -7.5e^{-100(t-80\text{ms})} \text{ Volts}$$

$$V_{out} = V_c + V_R = -10 + 22.5e^{-100(t-80\text{ms})} \text{ Volts } (t \geq 80\text{ms})$$

$$V_{out}(t) = \begin{cases} 20 - 22.5e^{-100t}, & 0 \leq t \leq 80\text{ms} \\ -10 + 22.5e^{-100(t-80\text{ms})}, & t \geq 80\text{ms} \end{cases}$$

