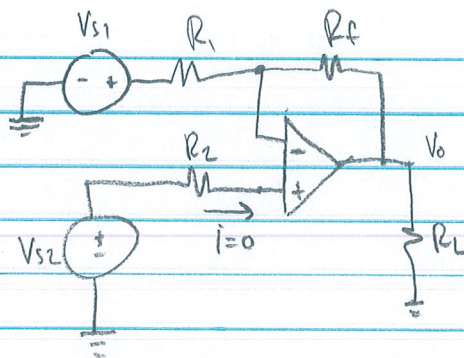


4.7

a)




$$V_+ = V_{s2} = V_-$$

KCL @  $V_-$ :

$$\frac{V_{s2} - V_{s1}}{R_1} + \frac{V_{s2} - V_o}{R_f} = 0 \rightarrow (V_{s2} - V_{s1}) \frac{R_f}{R_1} = (V_o - V_{s2})$$

$$V_o = (V_{s2} - V_{s1}) \frac{R_f}{R_1} + V_{s2} = \left[ V_{s2} \left( 1 + \frac{R_f}{R_1} \right) - V_{s1} \frac{R_f}{R_1} \right]$$

b)

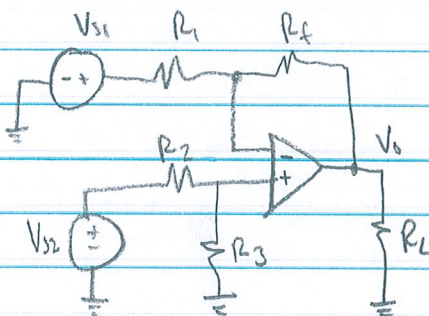

$$V_+ = V_{s2} \left( \frac{R_3}{R_2 + R_3} \right)$$

s.o.

$$\frac{V_{s2} \left( \frac{R_3}{R_2 + R_3} \right)}{R_1} - \frac{V_{s1}}{R_1} + \frac{V_{s2} \left( \frac{R_3}{R_2 + R_3} \right) - V_o}{R_f} = 0$$

$$V_o = \frac{V_{s2} R_3 R_f}{R_1 (R_2 + R_3)} - \frac{V_{s1} R_f}{R_1} + \frac{V_{s2} R_3}{(R_2 + R_3)}$$

$$= V_{s2} \left[ \frac{R_3 R_f}{R_1 (R_2 + R_3)} + \frac{R_3}{(R_2 + R_3)} \right] - V_{s1} \left( \frac{R_f}{R_1} \right)$$



c)  $R_f = 12k\Omega$

$R_1 = 3k\Omega$

$R_3 = 4k\Omega$

$R_2 = 1k\Omega$

$V_{S1} = 1.5V$

$V_{S2} = 2V$

$R_L = 100\Omega$

$$V_o = 2V \left[ \frac{(4k)(12k)}{3k(1k+4k)} + \frac{4k}{(1k+4k)} \right] - 1.5V \left[ \frac{12k}{3k} \right]$$


$$= 2V [3.2 + 0.8] - 1.5V(4)$$

$$= 2V$$

$$P_L = V_o^2 / R_L = \boxed{0.04W}$$



4.14

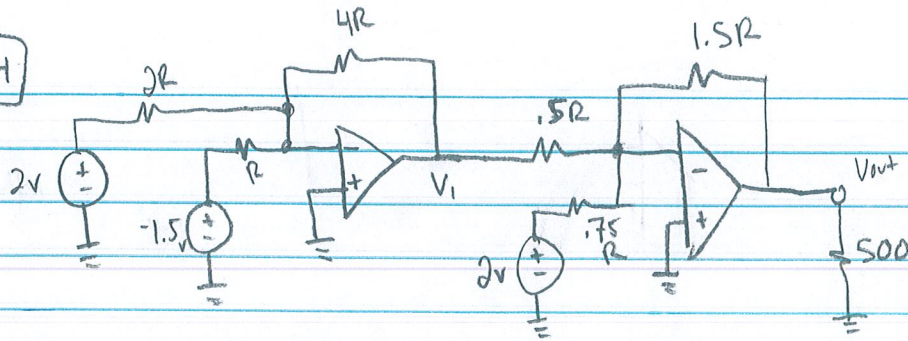

a) Both are summing amplifiers.

$$V_1 = V_{s1} \left( \frac{-4R}{2R} \right) + V_{s2} \left( \frac{-4R}{R} \right) = 2(-2) + (-1.5)(-4) = 2V$$

$$V_{out} = V_1 \left( \frac{-1.5R}{.5R} \right) + V_{s3} \left( \frac{-1.5R}{.75R} \right) = 2(-3) + 2(-2) = \boxed{-10V}$$

b)  $R = 10k, P_{opamp1} = V_1^2 / 0.5R + V_1^2 / 4R$

$$= 2^2 / 5000 + 2^2 / 40000 = \boxed{0.9mW}$$

$$P_{opamp2} = V_{out}^2 / 500 + V_{out}^2 / 1.5R$$

$$= (-10)^2 / 500 + (-10)^2 / 15000 = \boxed{206.7mW}$$