
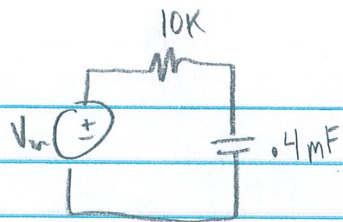


8.18

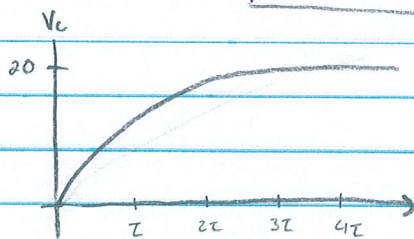


General Solution:  $V_C(t) = V_{in} + (V(0) - V_{in})e^{-t/\tau}$   $\tau = RC = 4$   
 final  $V_f = V_{in}$


a)  $V_C(0) = 0$   
 $V_{in} = 20 \text{ V}$  }  $V_C(t) = 20 - 20e^{-t/4} \text{ Volts.}$



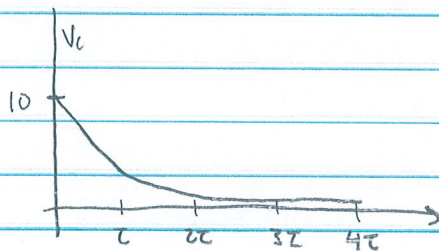b)  $V_C(0) = 10$   
 $V_{in}(t) = 0$  }  $V_C(t) = 10e^{-t/4} \text{ Volts}$




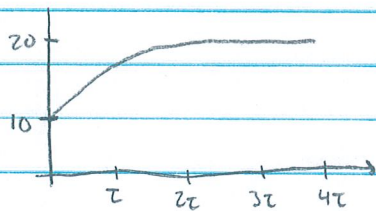c)  $V_C(0) = 10$   
 $V_{in}(t) = 20$  } By linearity, add the two above responses:  
 $V_C(t) = 20 - 10e^{-t/4} \text{ Volts}$



d)  $V_c(0) = -20$   
 $V_{in} = -10 \text{ u(t)}$

$$V_c(t) = -10 - 10 e^{-t/4}$$

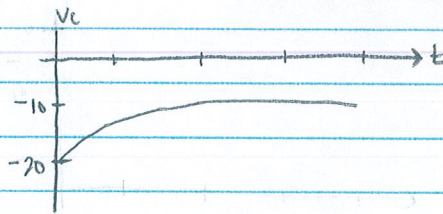

e)  $V_c(0) = 10$


$V_{in} = 20 \text{ u(t)}$ , find  $i_c(t)$ .

from part c.

$i_c = V_R/R$ .  $V_R = V_{in} - V_c = 20 - (20 - 10e^{-t/4})$

$$i_c = e^{-t/4} \text{ mA}$$



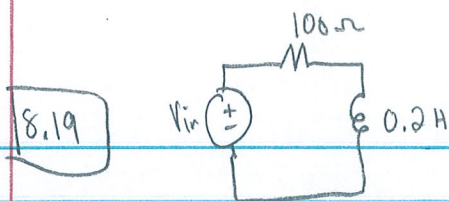


General solution:  $i_L(t) = i_f + (i_L(0) - i_f) e^{-t/\tau}$   $\tau = L/R = .002$   
 $i_f = V_{in}/100\Omega$

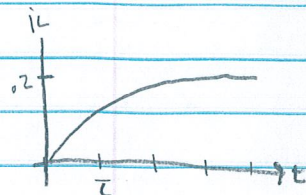a)  $i_L(0) = 0$

$V_{in}(t) = 20u(t)$


$i_L(t) = \boxed{0.2 - 0.2 e^{-500t} \text{ Amps}}$



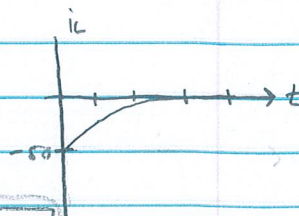b)  $i_L(0) = -50 \text{ mA}$

$V_{in}(t) = 0$


$i_L(t) = \boxed{-0.05 e^{-500t} \text{ Amps}}$



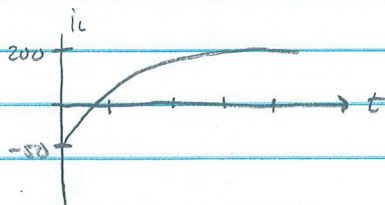c)  $i_L(0) = -50 \text{ mA}$

$V_{in}(t) = 20u(t)$


Add.  $i_L(t) = \boxed{0.2 - 0.25 e^{-500t} \text{ Amps}}$



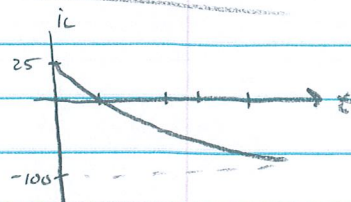d)  $i_L(0) = 25 \text{ mA}$

$V_{in} = -10u(t)$

$i_L(t) = \boxed{-0.1 + 0.125 e^{-500t} \text{ Amps}}$



e)  $i_L(0) = -50 \text{ mA}$

$V_{in} = 20u(t)$

find  $V_L(t)$ .

$V_L = V_{in} - V_R = V_{in} - i_L R$

from Port c.

$= 20 - 100(0.2 - 0.25 e^{-500t})$

$= 20 - 20 + 25 e^{-500t}$

$\boxed{= 25 e^{-500t} \text{ Volts}}$

