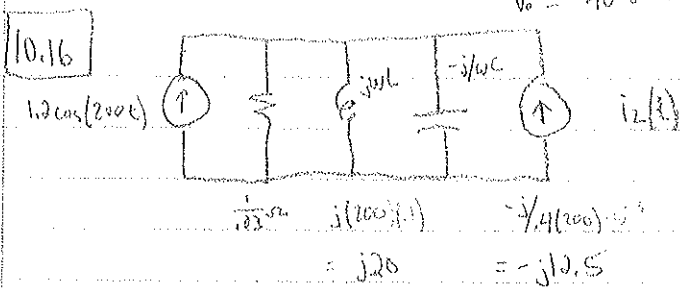


HW #26 Solution

$$V_0 = 40 \sin(200t)$$



a) $I_1 = 1.2 \cos(200t) = 1.2 \angle 0^\circ \text{ Amps}$

$V_0 = 40 \sin(200t) = 40 \angle 90^\circ \text{ Volts} = j40 \text{ V}$


b) KCL: $1.2 \angle 0^\circ + V_0 \angle 0^\circ + \frac{V_0}{j20} + \frac{V_0}{-j12.5} + I_2 = 0$

$$I_2 = -1.2 - (j40 \angle 0^\circ) - \frac{j40}{j20} - \frac{j40}{-j12.5}$$

$$= -j1.2 = 1.2 \angle -90^\circ$$

$\rightarrow i_2(t) = 1.2 \cos(200t - 90^\circ) \text{ Amps}$

10.20

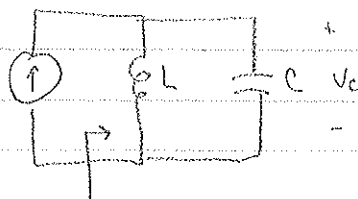

a) $C = 0.01 \text{ F}$ Z_{in}

$$Z_{in} = Z_L // Z_C = j\omega L // \frac{1}{j\omega C} = \frac{(j\omega L) (\frac{1}{j\omega C})}{j\omega L + \frac{1}{j\omega C}}$$

$$= \frac{L/C \cdot j\omega C}{- \omega^2 LC + 1} = \frac{j\omega L}{1 - \omega^2 LC}$$

for $C = 0.01$ and $\omega = 100 \rightarrow$
 $L = 50 \text{ mH}$

$$Z_{in} = \frac{j(100) \times 0.05}{1 - 100^2 \times (0.01)} = \frac{j100 \cancel{L}}{\cancel{100L}} \frac{j5}{1-5} = -j1.25$$

~~\rightarrow to get the answer in the book, $Z_{in} = -j1.25 = \frac{j100L}{1-100L}$~~

~~$= (1-100L)1.25 = 100L$~~

~~$-1.25 = (100-125)L$~~

~~$L = 0.05 \text{ H}$~~

b) $Z_{in}(j100) = j25 = \frac{j(100)(.05)}{1-100^2(.05)C} \rightarrow 25(1-100^2(.05)C) = 100(.05)$


$\rightarrow C = 1.6 \text{ mF}$

c) $i_{in} = 100 \cos(100t + 45^\circ) = 100 \angle 45^\circ$

$V_c = I_{in} Z_{in} = \left(\underset{\text{mA} \rightarrow 1000}{100 \angle 45^\circ} \right) (j25) = 2.5 \angle 135^\circ \text{ Volts.}$

$V_c(t) = 2.5 \cos(100t - 135^\circ)$

10.23

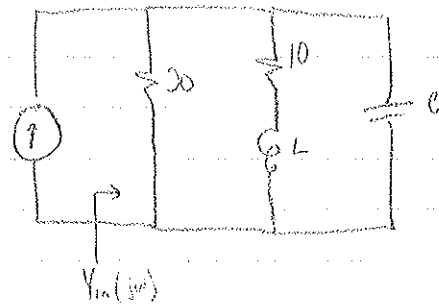

$$\omega = 500$$

$$L = 20 \text{ mH} = j\omega L = j10$$

$$C = .3 \text{ mF} = \frac{1}{j\omega C} = -j/15$$

$$a) \quad Y_{in}(j\omega) = \frac{1}{Z_{in}(j\omega)} = \frac{1}{20} + \frac{1}{10 + j10} + \frac{j.15}{1}$$

$$= 0.1 - j0.1 \text{ S}$$

$$b) \quad Y(j500) = \text{Real}, \text{ find } C.$$

$$Y = \frac{1}{20} + \frac{1}{10 + j10} + j500C$$

$$= 0.1 + j(500C - .05)$$

$$\text{Need } 500C - .05 = 0 \rightarrow$$

$$C = 100 \mu\text{F}$$

$$c) \quad C = .3 \text{ mF}, \quad i_{in} = 100 \cos(500t) \text{ mA} = .1 \angle 0^\circ \text{ A}$$

$$\text{By current division, } I_R = I_{in} \frac{Y_R}{Y_{in}} = \frac{.1/20}{.1 - j.1} = .025 - j.025 = .035 \angle -45^\circ$$

$$= .0353 \cos(500t - 45^\circ) \text{ Amps}$$

$$I_C = I_{in} \frac{Y_C}{Y_{in}} = .1 \left(\frac{j.15}{.1 - j.1} \right) = -.075 + j.075 = .106 \angle 135^\circ \text{ Amps}$$

$$= .106 \cos(500t + 135^\circ) \text{ Amps}$$