

Fall 2013 HW#1 Solution

1.10

- use equation 1.2 to find V_o for LSB

$$V_{LSB} = 2^{-n} V_{FS} = 2^{-12} (10V) = \boxed{2.44 \text{ mV}}$$

- use eq. 1.1 to find V_o for MSB

$$V_o = \left[\frac{1}{2} (1) + \left(\frac{1}{2}\right)^2 (0) + \left(\frac{1}{2}\right)^3 (0) + \dots + \left(\frac{1}{2}\right)^{12} (0) \right] V_{FS}$$

$$V_o = \frac{1}{2} (10V) = \boxed{5V}$$

- $\begin{array}{ccccccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ \downarrow & & & \downarrow & & & \downarrow & & & \downarrow & & \downarrow \end{array}$

$$V_o = \left(\frac{1}{2} (1) + \left(\frac{1}{2}\right)^4 (1) + \left(\frac{1}{2}\right)^7 + \left(\frac{1}{2}\right)^{10} + \left(\frac{1}{2}\right)^{12} \right) V_{FS} \quad \text{eq. 1.1}$$

$$V_o = \boxed{5.72 \text{ mV}}$$

1.12

- eq. 1.2

$$V_{LSB} = \left(\frac{1}{2}\right)^8 \cdot V_{FS} = \left(\frac{1}{2}\right)^8 \cdot (5V) = \boxed{19.5 \text{ mV}}$$

- Divide the input voltage by V_{LSB}

$$\frac{2.97V}{19.5mV} = 152.06$$

- Round to integer,

$$152.06 \approx 152$$

- Convert to binary

bit #		decimal value	
1	LSB	1	
2		2	
3		4	
4		8	
5		16	
6		32	
7		64	
8	MSB	128	

Bit #8 Bit #5 Bit #4

$128 + 16 + 8 = 152$

$\boxed{10011000}$ binary = 152 decimal

↑


This is the digital output of the A → D converter.

ECE 255 Fall 2013 HW#1

Prof. Ziaie section Solution

1.26

Part A

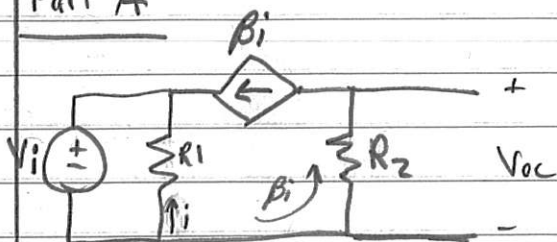


Find V_{oc}

$$\begin{aligned} \bullet V_{oc} &= \beta i R_2 \\ \bullet i &= \frac{-V_i}{R_1} \end{aligned} \quad \begin{aligned} V_{oc} &= -\beta V_i \frac{R_2}{R_1} \\ &= -(150)(V_i) \frac{(39k\Omega)}{(100k\Omega)} \end{aligned}$$


$$\boxed{V_{oc} = 58.5 V_i}$$

Set source to zero, find R_{th}


equivalent circuit:

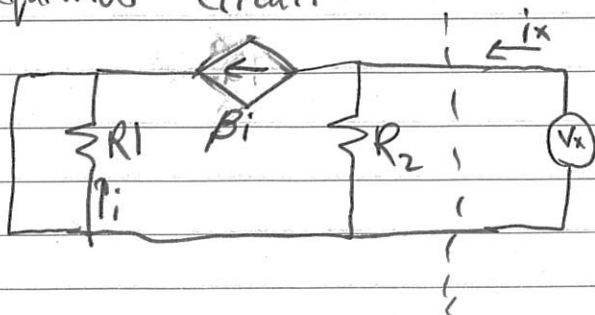

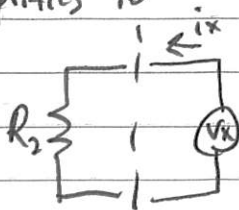- Because R_1 is shorted out, $i = 0$ A. circuit simplifies to



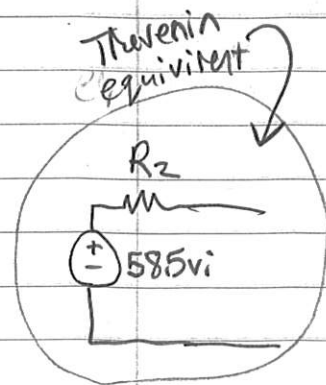
$$\boxed{R_{th} = \frac{V_x}{i_x} = R_2}$$



1.26

Part B

Find V_{oc}

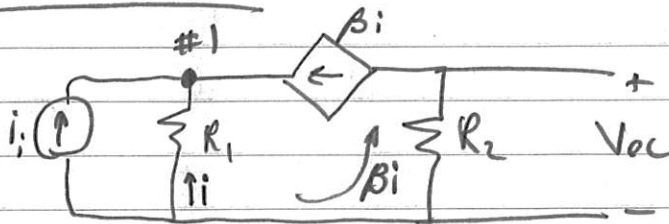


- $V_{oc} = \beta i R_2$

- At Node #1: $i_i + i + \beta i = 0$
 $i_i + i(1 + \beta) = 0$
— solve for $i = \frac{-1}{1 + \beta} i_i$

- Substitute for i


$$V_{oc} = \beta \left(\frac{-1}{1 + \beta} \right) i_i R_2 = \boxed{(38.700 \frac{V}{A}) i_i}$$

Find R_{th} , set $i_i = 0A$

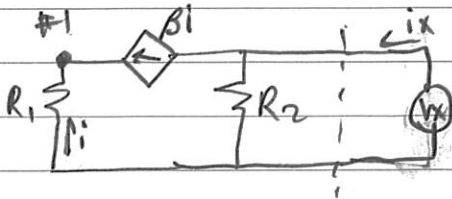


At Node #1: $i + \beta i = 0$
 $i(1 + \beta) = 0$
 $i = 0$

Because $i = 0$, circuit simplifies to

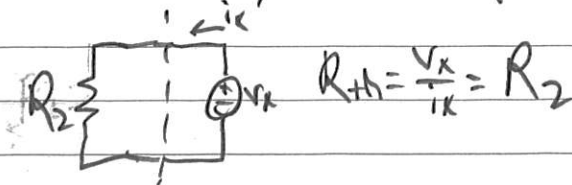


Thermin equivalent

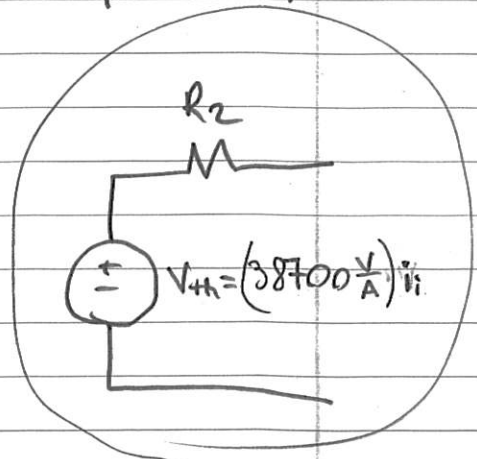

1.29

Find $V_{th} = V_{oc}$

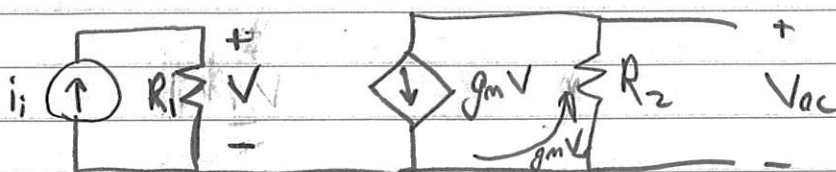

$$V_{oc} = -g_m V R_2$$

$$V = i_i R_1$$


$$V_{oc} = -g_m R_1 R_2 i_i$$

$$= -(0.0025 \text{ S})(200 \text{ k}\Omega)(1.5 \text{ M}\Omega)$$


$$V_{oc} = (750 \times 10^6 \frac{\text{V}}{\text{A}}) i_i$$

Find R_{th} with $i_i = 0 \text{ A}$

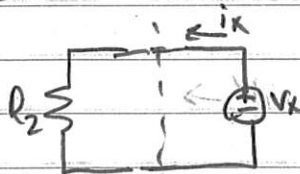w/ $i_i = 0 \text{ A}$, $R_1 V = 0 \text{ V}$, $g_m V = 0 \text{ A}$,
therefore circuit simplifies to




therefore $R_{th} = R_2$

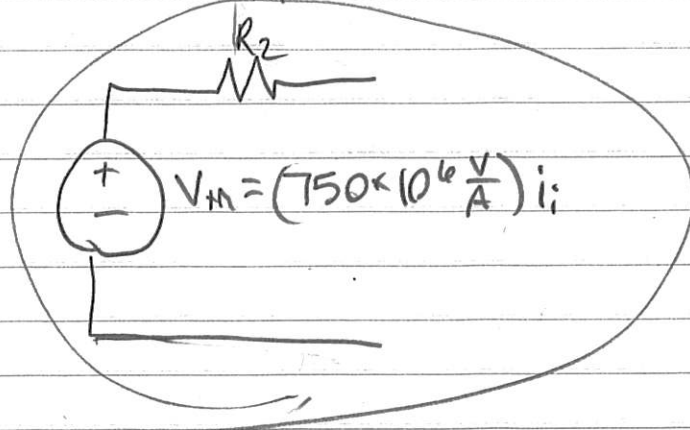

1.32

Part A

Find $V_{th} = V_{oc}$

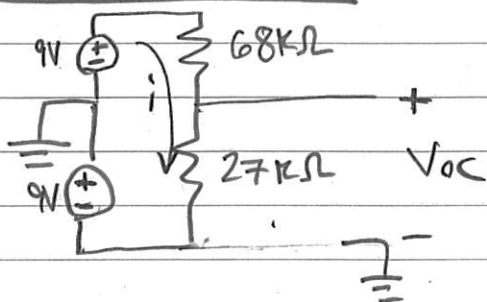

• $V_{oc} = i(27k\Omega) - 9V$

• $-9V + i(68k\Omega) + i(27k\Omega) - 9V = 0$ By KVL


$$i = \frac{18V}{68k\Omega + 27k\Omega}$$

• substitute for i ,

$$V_{oc} = \left(\frac{18V}{68k\Omega + 27k\Omega} \right) (27k\Omega) - 9V = \boxed{-3.88V = V_{oc} = V_{th}}$$


Find R_{th} , set both voltage source to zero

equivalent circuit:

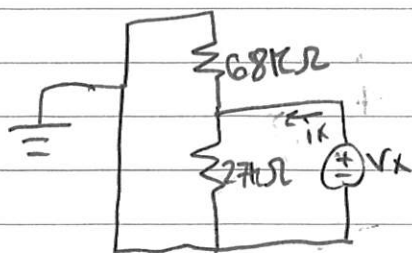

$$R_{th} = \frac{v_x}{i_x} = 68k\Omega // 27k\Omega$$

$$\boxed{R_{th} = 19.3k\Omega}$$

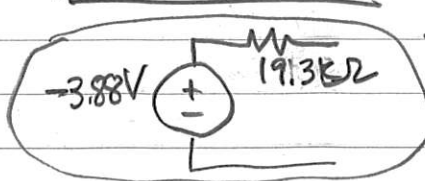


Thevenin
equivalent
circuit

1.32

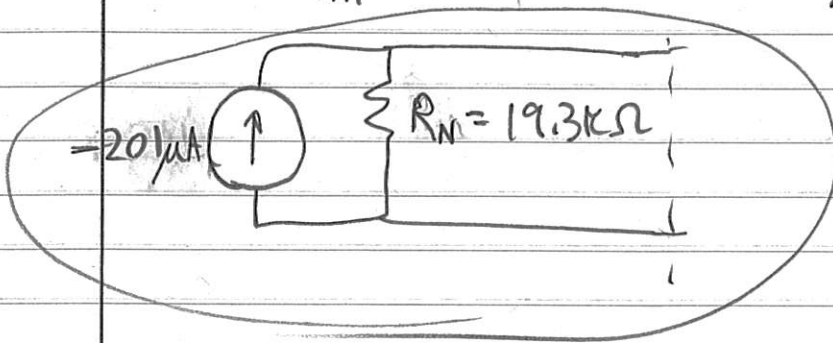Part B

Norton equivalent, use result from part A

$$I_{sc} = \frac{V_{oc}}{R_{th}} = \frac{-3.88V}{19.3k\Omega} = -201\mu A, R_N = R_{th}$$



Norton
equivalent.